

平成 15 年度 大阪大学基礎工学部編入学試験
[電子システム学コース専門科目] 試験問題の注意事項

問題 1 から問題 4 の中から 2 つの問題を選択して、解答すること。

平成15年度 大阪大学基礎工学部編入学試験

[電子システム学コース専門科目] 試験問題

受験番号	志望学科・コース
	学科 コース


[電シ専門ー1]

問題是真 1

以下の設問(1)~(3)に答えよ。

(1) 次の2入力2出力回路は半加算器であり、下表の論理値表で示される動作を行う。

以下の小問(a)~(c)に答えよ。

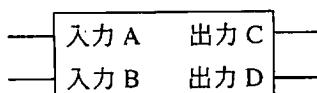

入力 A	入力 B	出力 C	出力 D
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

(a) 加算器には、半加算器の他に全加算器がある。半加算器と全加算器との差異を述べよ。

(b) この半加算器を用いて、全加算器の論理回路を設計せよ。

(c) 半加算器の内部の論理回路を設計せよ。

(2) スタックとは、後入れ先出しによるデータの出し入れを行うデータ構造のことである。データを格納することをプッシュ、データを取り出すことをポップという。いま、長さLの一次元配列Aを用いてスタックを実現したい。プッシュ、ポップそれぞれの内部手続きを、初期化、エラー処理を含めて説明せよ。

(3) 以下の文章(a)、(b)の空欄□(a)~□(j)に入れる適当な字句を解答群の中から選べ。

(a) オペレーティングシステムの主要な機能の一つに、タスク管理がある。タスクは三つの状態で管理される。これらは、CPU使用権を与えられた□(a)状態、CPU使用権を待っている□(b)状態、および□(a)状態から入出力からの□(c)要求などをきっかけに移行する□(d)状態である。

(b) □(e)方式の高水準言語の処理手順は、一般に、ソースプログラム作成→□(e)→□(f)→□(g)→□(a)となる。□(f)は、別に□(e)され生成された他のオブジェクトモジュールを□(h)する命令の□(i)を行う。□(g)は、□(f)され□(b)なオブジェクトモジュールを□(j)に呼び出す。

解答群

インタプリト、主記憶、ページング、実行可能、通信、待機、コンパイル、アドレス解決、キャッシュ、排他制御、ロード、割込、アセンブル、バッチ、リンク、実行、リアルタイム、参照、スケジューリング、外部記憶、機械語

受験番号	志望学科・コース
	学科 コース

[電シ専門—2]

問題 2

以下の設問(1)と(2)に答えよ。

(1) 図1のオペアンプ回路について以下の小間に答えよ。

ただし、オペアンプについては、入力側端子間に電位差は発生せず、またゲイン無限大の理想オペアンプであるとする。

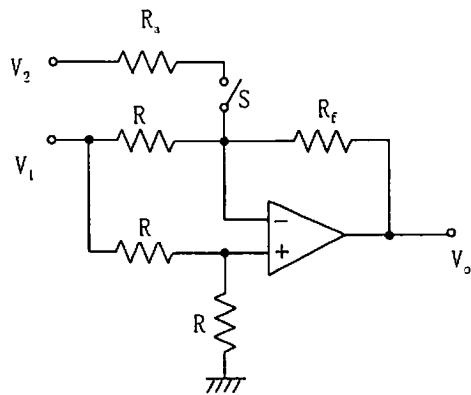
(a) スイッチSが切れているとき、出力電圧 V_o を入力端子に加えられる電圧 V_1 を用いて表せ。また、このとき V_o と V_1 が同符号となる、すなわち非反転増幅であるための条件を求めよ。(b) スイッチSが入ったとき、出力電圧 V_o を入力端子電圧 V_1 と V_2 を用いて表せ。さらに、 R_f と R_a をある値に選ぶと、 $V_o = -V_1 - V_2$ になったという。このときの R_f と R_a を求めよ。

図1

(2) 図2に示す回路において、コンデンサの初期電荷量がゼロであったとき、時刻 $t=0$ においてスイッチを電源側に入れるとする。スイッチが電源側に入っているときの回路の時定数を T とする。時刻 $t=2T$ においてスイッチを R_2 側に切り替えたとする。まず、時定数 T を求めよ。さらに、時刻 $t \geq 0$ でのコンデンサを流れる電流 $i(t)$ とコンデンサの電圧 $v_c(t)$ を示す式を導き、それらを図示せよ。ただし、電流と電圧の向きは図2のとおりとする。

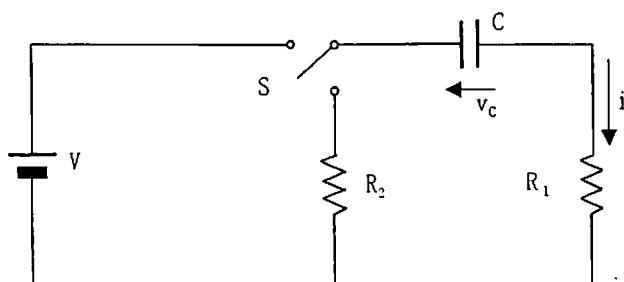


図2

平成 15 年度 大阪大学基礎工学部編入学試験
[電子システム学コース専門科目] 試験問題

受験番号	志望学科・コース
	学科 コース


[電シ専門—3]

問題 3

下図のように、XY 平面内を動く 3 自由度ロボットがある。直動関節 1 の変位を d_1 、回転関節 2 の角度を θ_2 、回転関節 3 の角度を θ_3 、リンク 2 の長さを L_2 、リンク 3 の長さを L_3 、手先の位置を (x, y) 、手先が X 軸となす角度を θ とする。

以下の設問 (1) ~ (4) に答えよ。

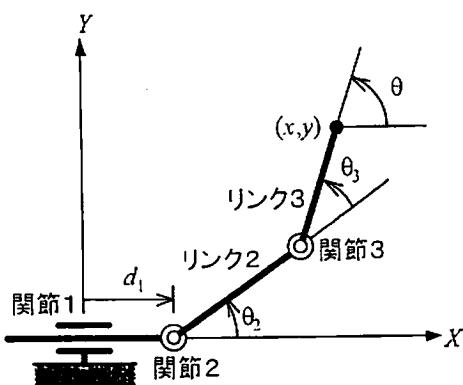- (1) x, y, θ を d_1, θ_2, θ_3 で表せ。
- (2) $q = [d_1, \theta_2, \theta_3]^T, r = [x, y, \theta]^T$ と定義すると、 $\dot{r} = J(q)\dot{q}$ の関係が成り立つ。
3×3 行列 J (ヤコビ行列という) を導け。
- (3) ロボットが特異姿勢になるときの条件を求めよ。
- (4) d_1, θ_2, θ_3 を x, y, θ から求める式を導け。解が複数存在することに注意せよ。複数の解の違いを、ロボットの図を描いて示せ。



受験番号	志望学科・コース
	学科 コース

[電シ専門 - 4]

問題 4

入力信号 $u(t)$ と出力信号 $y(t)$ の間に次式が成立するシステム G について以下の設問(1)～(4)に答えよ。

- $$\frac{d^2y}{dt^2} + 4\frac{dy}{dt} + 5y = 4\frac{du}{dt} + u$$
- (1) 伝達関数を求めよ。
 - (2) 極と零点を求めよ。
 - (3) ステップ応答を求めよ。
 - (4) 下図のようなフィードバック制御系を構成した。ただし、 $r(t)$ は目標信号、 n は正の整数、 K は実数である。このフィードバック制御系の定常速度偏差が 0 となるための n と K の条件を求めよ。

